

Centro universitario: CUCEI

Materia: Seminario de solución de problemas de arquitectura de computadoras

Alumno: Ramos Preciado Alan Josafat

Código: 218130165

Carrera: Ingeniería en informática (INNI)


título de investigación: fase 1

Reporte de fase 1

Se tienen los siguientes modulos.

pc.v	✓	Verilog 0	11/16/2024 11:38:40 ...
mux.v	✓	Verilog 1	11/16/2024 03:02:03 ...
instructionM.v	✓	Verilog 2	11/16/2024 11:19:35 ...
control.v	✓	Verilog 3	11/16/2024 09:59:38 ...
registers.v	✓	Verilog 4	11/16/2024 11:20:18 ...
alucontrol.v	✓	Verilog 5	11/16/2024 03:43:24 ...
alu.v	✓	Verilog 6	11/16/2024 09:57:11 ...
datam.v	✓	Verilog 7	11/23/2024 09:11:21 ...
cand.v	✓	Verilog 8	11/23/2024 08:59:07 ...
fase1.v	✓	Verilog 9	11/16/2024 11:42:05 ...
mux5b.v	✓	Verilog 10	11/16/2024 11:27:40 ...

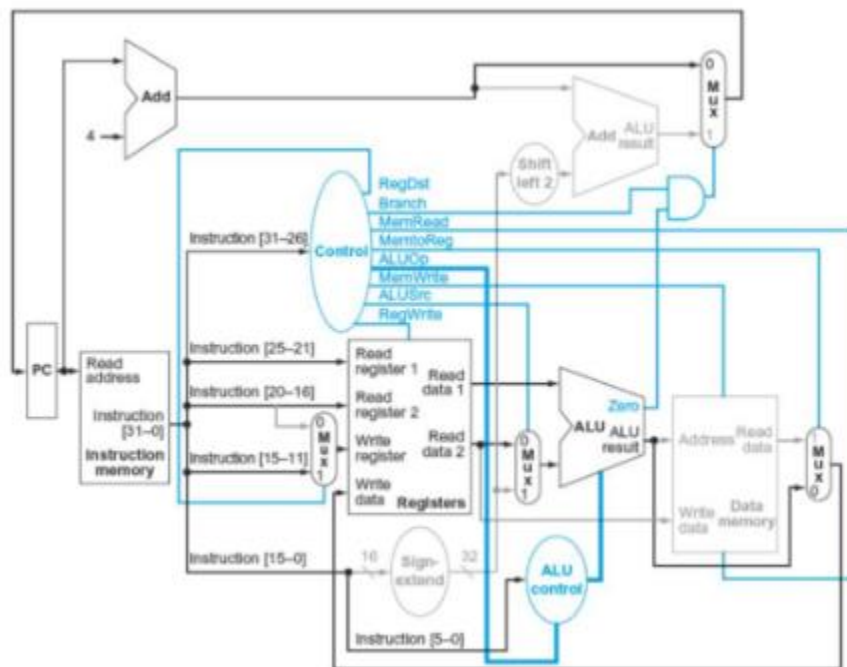Que son los que tenemos en nuestro diagrama.




Probaremos cada uno de ellos.

Empezando con pc

```
instructionM.v  pc.v  x  fase1.v
C: > Users > alan_ > Desktop > Fase1 > pc.v
1  `timescale 1ns/1ns
2
3  module pc(
4      input clk,
5      input [31:0] pc_in,
6      output reg [31:0] pc_out
7  );
8
9  always @(posedge clk)
10 begin
11     pc_out = pc_in;
12 end
13
14 endmodule
15
```

 Donde se comprueba que funciona como se espera.




Al cambiar el valor de clk se da el valor de entrada al de salida.

El siguiente será el modulo madd


```
C: > Users > alan_ > Desktop > Fase1 > madd.v
1  `timescale 1ns/1ns
2
3  module cand(
4      input [31:0] madd_in,
5      input [31:0] madd_four,
6      output reg [31:0] out1 // 'out1' ahora es un registro
7  );
8
9      // Bloque always que se ejecuta cuando 'madd_in' o 'madd_four' cambian
10     always @ * begin
11         out1 = madd_in + madd_four;
12     end
13
14 endmodule
15
```

Comprobamos.

 


Ahora con el mux

```
C: > Users > alan_ > Desktop > Fase1 > mux.v
1 | timescale 1ns/1ns
2 |
3 | module mux(
4 |
5 |     //inputs
6 |     input sel,
7 |     input [31:0] A,
8 |     input [31:0] B,
9 |
10 |    //outputs
11 |    output reg[31:0] C
12 |
13 | );
14 |
15 | always @*
16 | begin
17 |     if(sel)
18 |     begin
19 |         C=B;
20 |     end
21 |     else
22 |     begin
23 |         C=A;
24 |     end
25 | end
26 |
27 | endmodule
```

 


Ahora para que sea mas facil solo se mostrar las campturas de los waves de cada modulo haciendo el proceso anterior y comprobando su funcionamiento correcto.

 
En lo siguiente comprobamos que nuestra memoria esta dividida en espacios de 8bit



 
En los cuales nuestra salida es la concatenación.



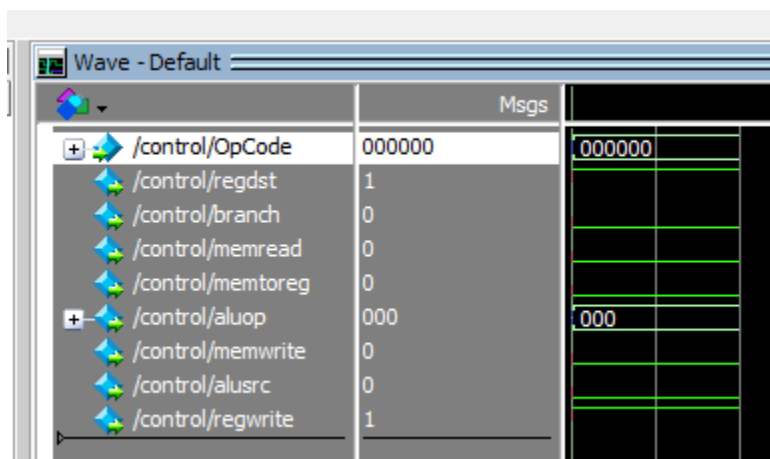
Nuestra posición 0 concatela los valores de las direcciones 0,1,2 y 3 modulo contron



Registros

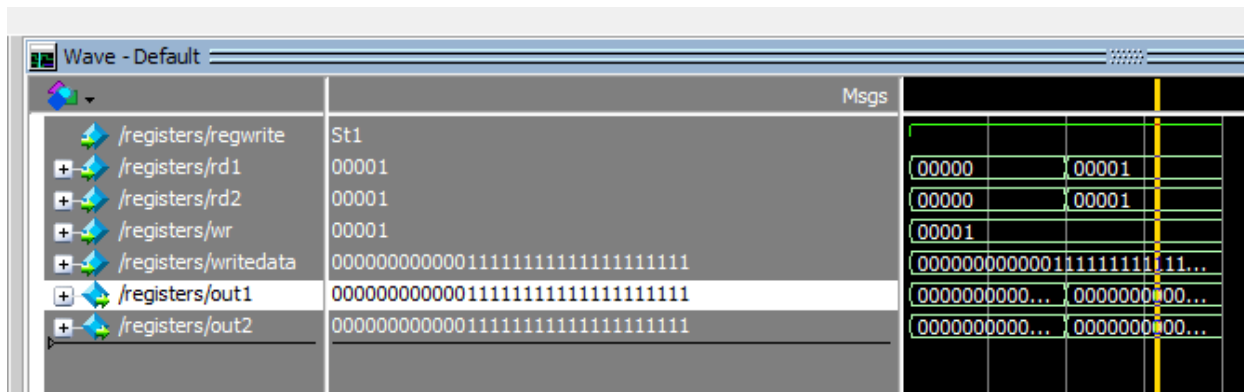

And

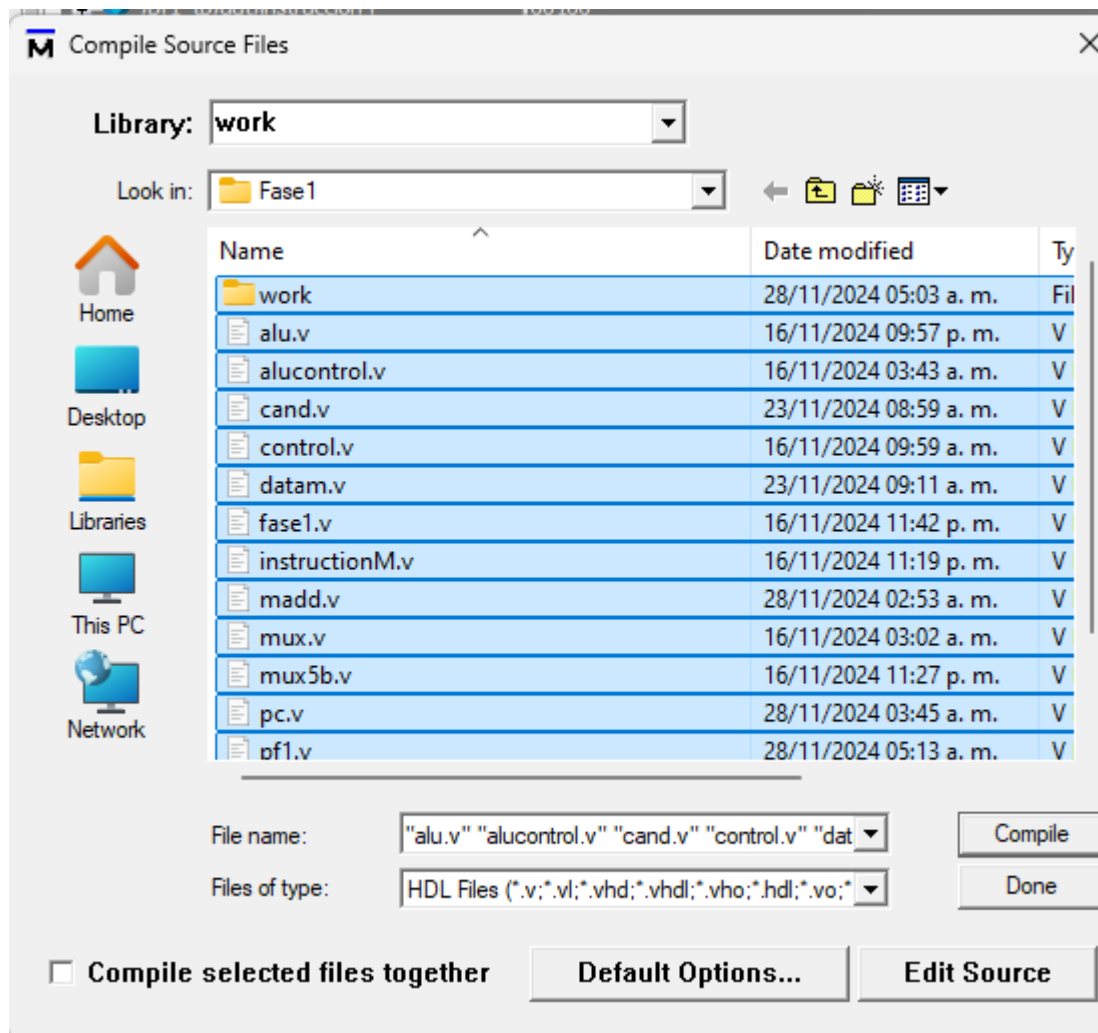

Revisamos si existe algún error

```

Transcript
# Model Technology ModelSim - Intel FPGA Edition vlog 2020.1 Compiler 2020.02 Feb 28 2020
# Start time: 05:13:50 on Nov 28, 2024
# vlog -reportprogress 300 -work work C:/Users/alan_/Desktop/Fase1/registers.v
# -- Compiling module registers
#
# Top level modules:
#   registers
# End time: 05:13:50 on Nov 28, 2024, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 0, Warnings: 0

```

Simulamos el tb de la fase 1

pf1	Module	C:/Users/alan_/Desktop/Fase1/pf1.v
pf1_tb	Module	C:/Users/alan_/Desktop/Fase1/pf1_tb.v

Agregamos al wave

sim - Default						
Instance	Design unit	Design unit type	Top Category	Visibility	Total coverage	
pf1_tb	pf1_tb	Module	DU Instance	+acc=...		
- uut	pf1	Module	DU Instance	+acc=...		
+ pc_instanc...	pc	Module	DU Instance	+acc=...		
+ madd_insta...	madd	Module	DU Instance	+acc=...		
+ mux1	mux	Module	DU Instance	+acc=...		
+ intructionM...	intructionM	Module	DU Instance	+acc=...		
+ control_inst...	control	Module	DU Instance	+acc=...		
+ mux2_insta...	mux5b	Module	DU Instance	+acc=...		
+ registers_in...	registers	Module	DU Instance	+acc=...		
+ alucontrol_j...	alucontrol	Module	DU Instance	+acc=...		
+ mux3	mux	Module	DU Instance	+acc=...		
+ alu_instanci...	alu	Module	DU Instance	+acc=...		
+ mux4	mux	Module	DU Instance	+acc=...		
+ cand_insta...	cand	Module	DU Instance	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ASSIGN#...	pf1	Process	-	+acc=...		
#ALWAYS#16	pf1_tb	Process	-	+acc=...		
#INITIAL#21	pf1_tb	Process	-	+acc=...		
#vsim_capacity#		Capacity	Statistics	+acc=...		

Al parecer todo funciona pero tenemos que hacer una prueba


	A	B	C	D	E	F	
1	op 6	rs 5	rt 5	rd 5	shawt 5	funct 6	
2	0	1	2	5	0	32	
3							

Esa instrucción




usamos nuestro codificador


Nos genera nuestra instrucción

 


La hacemos de 8bits

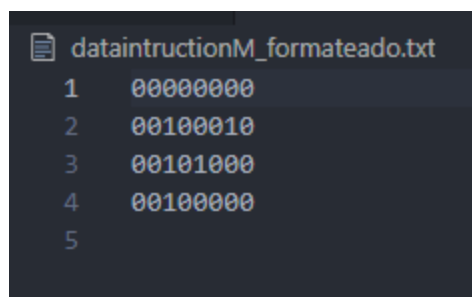

Y al simular nos dio el siguiente error

 

Guardo valores inválidos

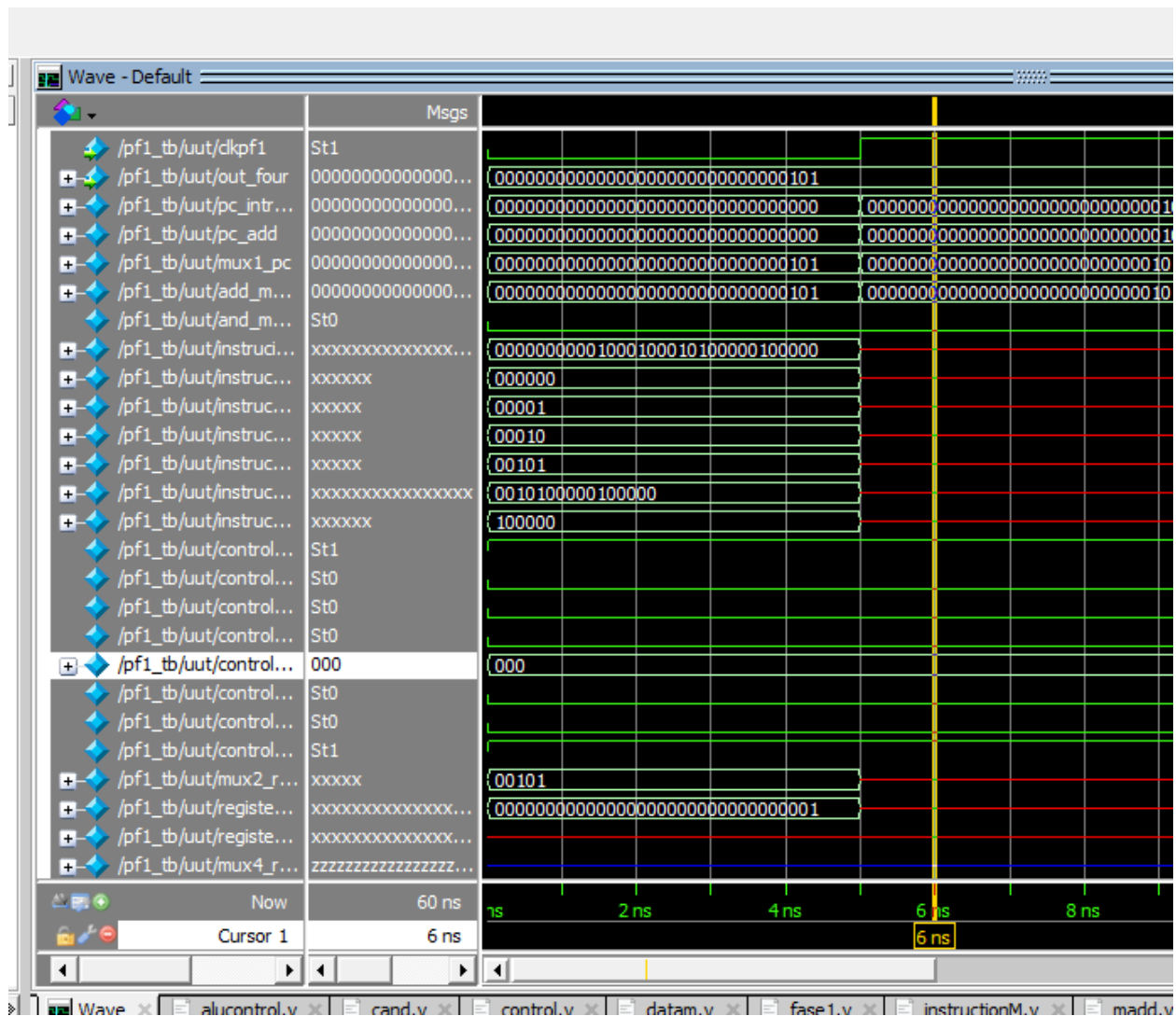

Conclusión

Se vuelve mas sencillo hacer las instrucciones con el codificador y termina siendo algo complicado hacer los módulos que reúnen casi toda los mini módulos.